

ALIMENTAREA SERVICIILOR INTERNE DINTR-O STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE

In imaginea de mai jos am prezentat schema monofilara de alimentare a serviciilor interne si a sistemului SCADA.

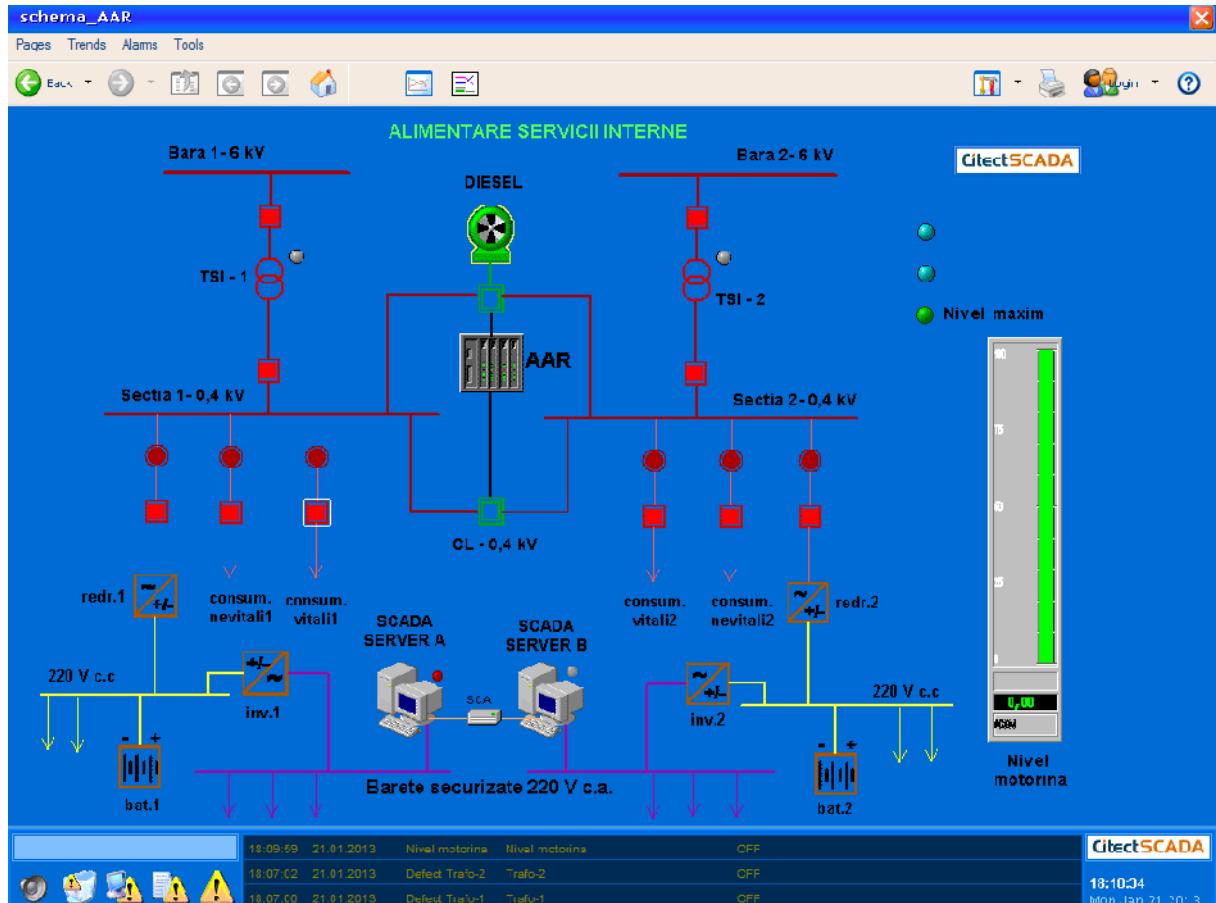


Fig.1
Schema de alimentare a SI intr-o statie electrica.

Barele de 0,4 kV sunt alimentate din doua transformatoare 6/0,4 kV, TSI-1 si TSI-2. la schema normala de functionare ambele transformatoare sunt in functiune, CL 0,4 si gr. Diesel in rezerva calda.

Sistemul SCADA este alimentat prin intermediul unui invertor din baretele de 220 V c.c., la randul lor alimentate dintr-un redresor in tampon cu o baterie de acumulatoare.

In cazul unui defect la un transformator (TSI-2 in imaginea de mai jos), automatizarea AAR verifica pozitia deconectat a intrerupatoarelor TSI-2 (in cazul in care unul dintre ele este conectat, emite impuls de declansare spre acel intrerupator) si conecteaza CL-0,4 kV, consumatorii de pe bara 2-0,4 kV fiind alimentati prin cupla.

La reaparitia tensiunii pe trafo TSI-2 (prin conectarea manuala a I-6 kV TSI-2) automatizarea AAR deconecteaza CL-0,4 kV si conecteaza I-0,4 kV TSI-2, asfel revenindu-se la schema normala de functionare.

In mod similar si la un defect la TSI-1

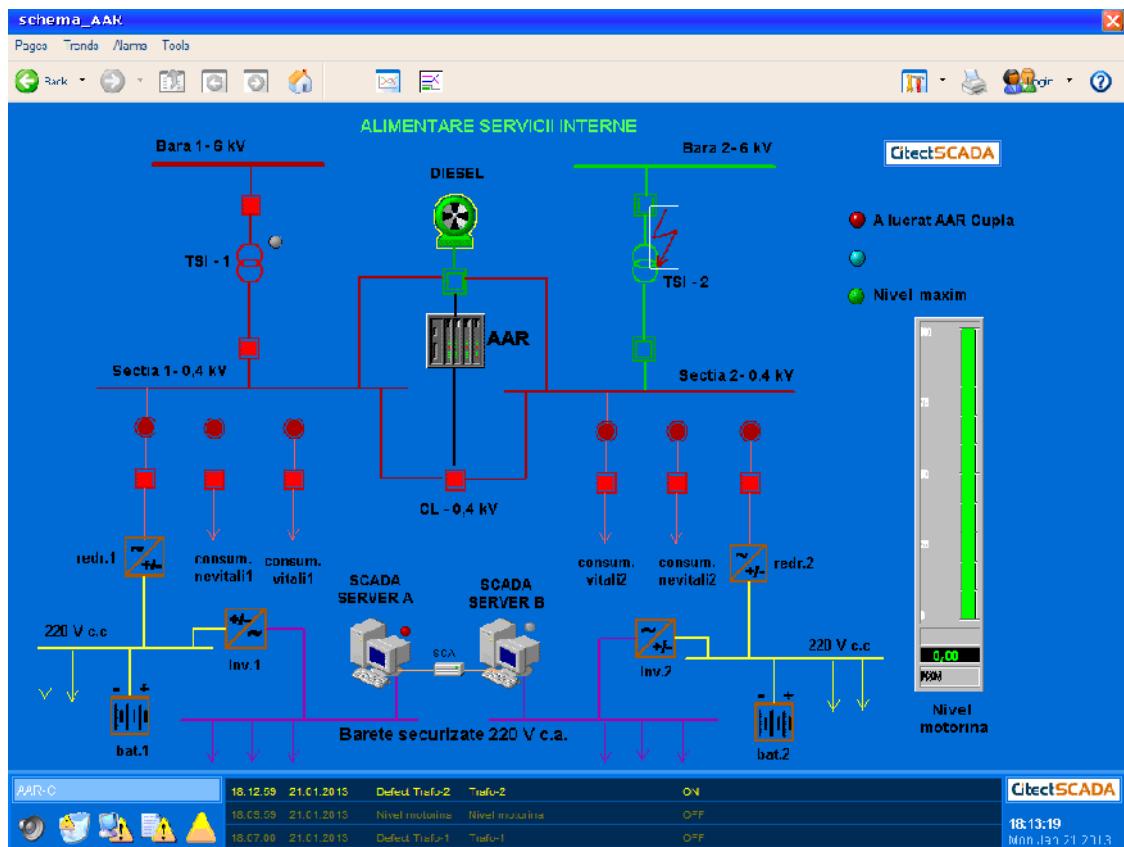


Fig.2

In cazul in care se functioneaza cu un singur transformator, de exemplu TSI-1 defect si apare un defect si la al doilea transformator, TSI-2 automatizarea AAR comanda pornirea grupului Diesel (fig.3) si deconectarea consumatorilor nevitali.

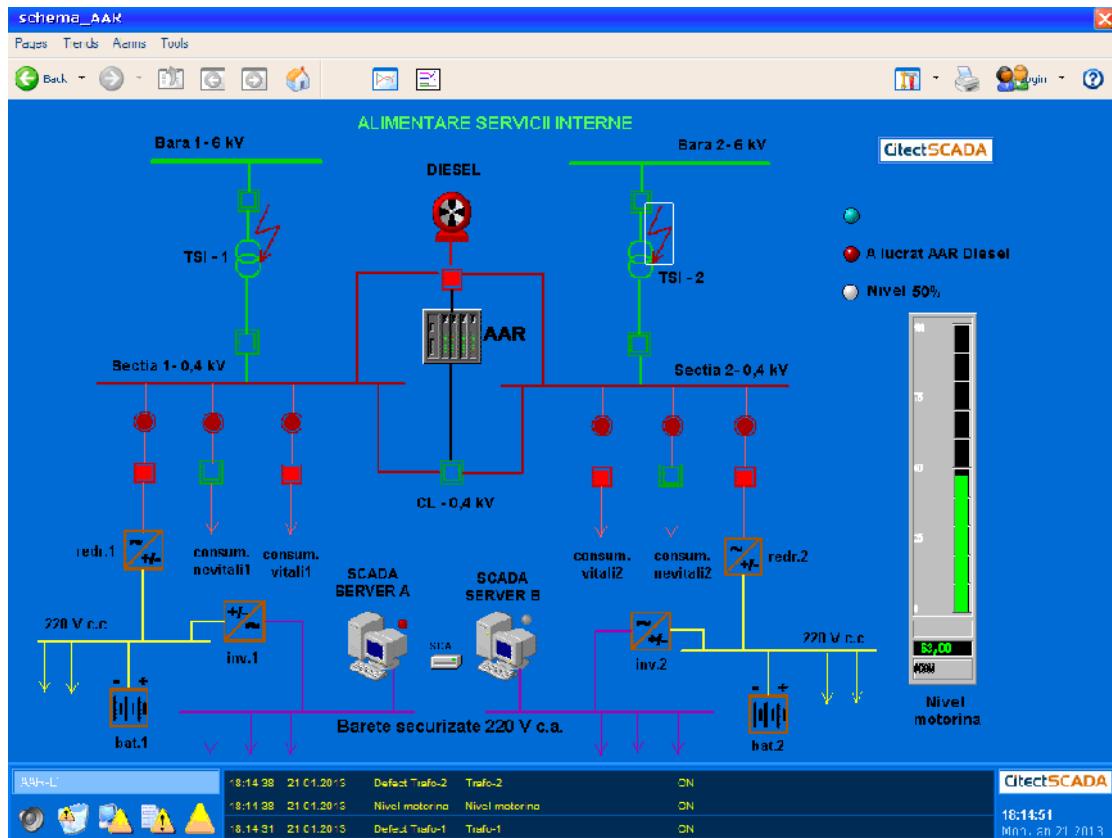


Fig.3